

Final Project – N-storey Elevator Controller

104021219 鄭余玄

A. 設計概念


在設計電梯控制器狀態時，我發現其實電梯只有分三種狀態，分別是向上向下和靜止，這三個狀態是與樓層無關的。因此我在設計整個控制器時，電梯樓層是可以被參數化的，所以我的 Final Project 標題是 N-層樓的電梯控制器，也就是可以做成 101 大樓的電梯控制器。

不過，在 Project 的規格上需要和原本訂的 I/O 有修改。 $F = \{F4, F3, F2, F1\}$ 等等與樓層有關的 I/O，需要在輸入或輸出時就已經 aggregation。主要模組中，有搭配兩個 Down Counter 分別作為電梯和樓層的計數器，以及 Priority Encoder 作為很多樓層間選擇的仲裁器以及 Encoder。

B. 設計規格


1. 電梯 I/O 在 Block diagram 中都有仔細說明。
2. 可以同時有多層樓一按電梯。
3. 當電梯在移動或靜止時，輸入的訊號都會相對應地反映在 LED 輸出上。
4. 可以按 Open、Close 和 Door_hold 來開門、關門以及延長關門。
5. 當按下 Emergency 時，移動的電梯會到最近的樓層開門；靜止的電梯會開門。
6. 樓層間 cycle 數和開門 cycle 數均參數化，可以任意調整。
7. 可以任意延伸樓層。

C. Block diagram

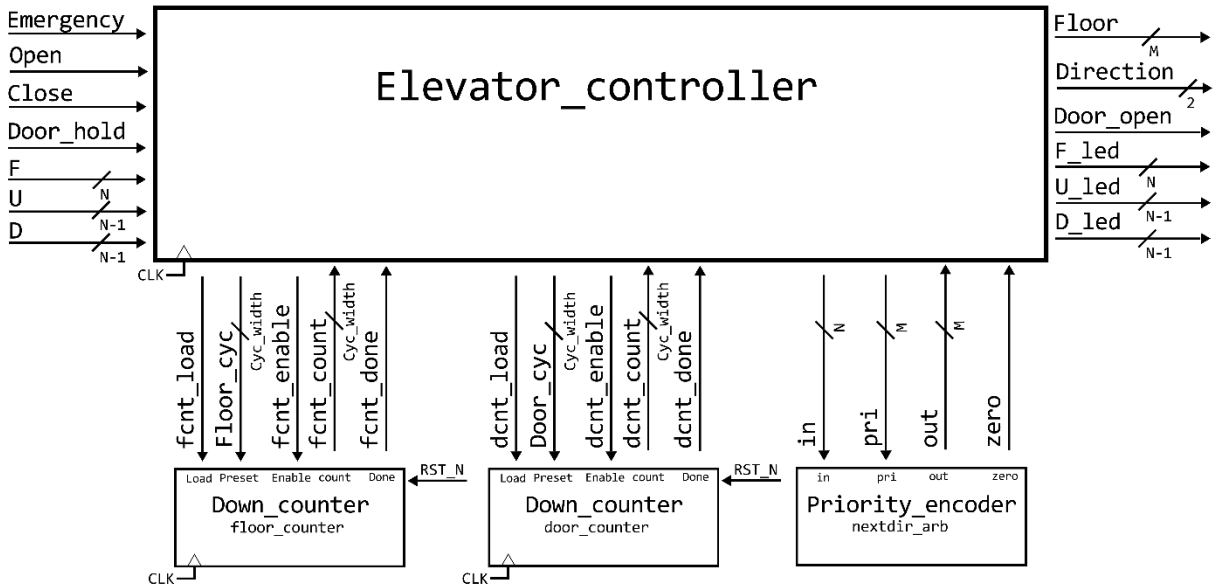

Parameter	說明
$N = 4$	N 層樓
$M = 2$	$M = \lceil \lg N \rceil$ 做 encoding
Floor_cyc = 12	樓層間 cycle 數
Door_cyc = 5	開門到關門的 cycle 數
Cyc_width = 4	$\max\{\lceil \lg \text{Floor_cyc} \rceil, \lceil \lg \text{Door_cyc} \rceil\}$ 最長資料寬度
Input	說明
CLK	Clock
RST_N	Negative-edge reset
Emergency / Open / Close / Door_hold	如同講義上的功能
F [N - 1:0]	電梯內，第 1 樓到第 N 樓的按鈕
U [N - 2:0]	樓層中，第 1 樓到第 N - 1 樓的向上按鈕
D [N - 2:0]	樓層中，第 2 樓到第 N 樓的向下按鈕
Output	說明
Floor [M - 1:0]	1 到 N 樓 (用 0 ~ N - 1 來表示)
Direction [1:0]	方向 (00 停止；10 向上；01 向下)
Door_open	指示電梯門是否是開的
F_led [N - 1:0]	電梯內，第 1 樓到第 N 樓的按鈕 LED
U_led [N - 2:0]	樓層中，第 1 樓到第 N - 1 樓的向上按鈕 LED
D_led [N - 2:0]	樓層中，第 2 樓到第 N 樓的向下按鈕 LED

D. FSM

 

E. Test bench 環境與使用

針對 `elevator_controller` 這個模組，我有寫兩個 test bench，分別是 `elevator4.v` 和 `elevator128.v`。在資料夾中下指令：

- 「make」或是「make 4」，就會執行 `elevator4.v` 的測試模組。
- 「make 128」，就會執行 `elevator128.v` 的測試模組。
- 「make Allpass」，就會先執行 `elevator4.v` 再執行 `elevator128.v` 的測試模組。
- 「make clean」，清除 `elevator4.fsdb` 和 `elevator128.fsdb` 等 Verilog 相關 log 檔案。

F. Test bench 說明

附註：test bench 中，為了方便閱讀，以及更接近真實電梯，所以輸出的 Floor 信號有額外加一個 DFF 和 $\text{floor} = \text{Floor} + 1$ 。

1. Day 1: a 4-storey building with elevator
 - a. Scenario #1

- i. A 和 B 在二樓搭電梯，分別想要到三樓和四樓。
- ii. 電梯先載 A 到三樓，再載 B 到四樓。
- iii. 當 B 從四樓電梯出來得時候，CD 在三樓按電梯，分別想要到二樓和一樓。
- iv. 電梯到三樓後，接著載 C 到二樓，D 到一樓。

b. Scenario #2

- i. A 在三樓搭電梯
- ii. A 持續按了開門，電梯門一直開著
- iii. A 按了關門，門就關了
- iv. 突然 final project（電梯）著火了，電梯馬上到最近的樓層開門

```

Terminal
-----
Welcome to Digital Logic Design elevator!!
By chengscott 2016
-----

Day 1: a 4-storey building with elevator

Scenario #1
AB press UP at 2F
74 Direction:00 Floor:1 Door:0
  IN : F4321 | u321 d432
    0000 | 010 000
  LED: F4321 | u321 d432
    0000 | 000 000
80 Direction:00 Floor:1 Door:0
  IN : F4321 | u321 d432
    0000 | 010 000
  LED: F4321 | u321 d432
    0000 | 010 000
84 Direction:00 Floor:1 Door:0
  IN : F4321 | u321 d432
    0000 | 000 000
  LED: F4321 | u321 d432
    0000 | 010 000
90 Direction:10 Floor:1 Door:0
  IN : F4321 | u321 d432
    0000 | 000 000
  LED: F4321 | u321 d432
    0000 | 010 000
220 Direction:00 Floor:2 Door:0
  IN : F4321 | u321 d432
    0000 | 000 000
  LED: F4321 | u321 d432
    0000 | 010 000
A press 4F in elevator
224 Direction:00 Floor:2 Door:0
  IN : F4321 | u321 d432

```

2. Day 2: cthuang take elevator at Taipei "128" to give free meal for the class

- i. cthuang 教授從七樓辦公室搭電梯
- ii. 搭到第 85 層樓

```
Terminal
Welcome to Digital Logic Design elevator!!
By chengscott 2016

Day 2: cthuang take elevator at Taipei "128" to give free meal for the class

cthuang press UP at 7F
74 Direction:00 Floor: 1 Door:0
IN : F128-1
u127-1
d128-2
LED: F128-1
u127-1
d128-2

80 Direction:00 Floor: 1 Door:0
IN : F128-1
u127-1
d128-2
LED: F128-1
u127-1
d128-2

84 Direction:00 Floor: 1 Door:0
IN : F128-1
```

G. 心得和說明

平常我在搭電梯時，其實很少注意電梯是怎麼跑的，因此在做這個 project 之前，我就實地的去搭了好幾趟電梯。結果在經過某樓層的時候，聽到外面的人在抱怨：奇怪，今天電梯怎麼等那麼久；還有：X 的，是誰在按電梯啦。於是我就默默地結束了實地訪查電梯。

priority encoder 模組主要是用來當作仲裁器，而它的優先序有分兩種，是由行進方向來決定。電梯如果正在向上，高樓層優先序會較高，反之亦然。我認為這是比較合理的設計，因為在構想的時候，有想過使用 round robin 做 load balance，不過仔細想想這部大符合現實情況。因為這樣會讓使用者在操作這台電梯時，沒有一個統一的原則，會讓使用者感到很困惑，所以做後還是用一般電梯決策方式。

這次程式寫起來有些粗心大意，priority encoder 部分不小心把 N 打成 M，結果就 de 了一個下午的 bug，再加上 Verilog debug 要盯著 nWave 的波形一個個檢查，而且很難想到居然會是 combinational block 寫錯，找到 bug 的時候簡直快要崩潰了。

此外，強烈建議教授在工作站上面安裝 `git` 版本管理套件，不然常常要改程式碼都會心驚膽跳，可能原本會動改一改就掛了，然後又不知從何復原，最後只能變成用資料夾做版本管理。

我覺得「**System Design and Interfaces**」這份講義的內容很重要，因為我在開始打程式碼以前，就先畫了好幾張 **Block diagram** 的草稿，先確定整個設計的規格。因此我在打程式碼的時候，除了不小心打 **N** 打成 **M** 這種錯誤以外，基本上寫起來就很順暢。如果有遇到問題，也可以在先畫好的圖上做確認，就可以判斷是邏輯上的問題，還是程式碼的問題。